

Dinamička svojstva pojačivača u spoju sa zajedničkim emiterom

Prirodno-matematički fakultet u Nišu
Departman za fiziku


Osnovni skloovi pojačavača sa bipolarnim tranzistorom

Dinamička svojstva pojačivača u spoju sa zajedničkim emiterom

Analiza pojačavača u spoju sa ZE

Hibridni parametri bipolarnog tranzistora
Strujno pojačanje
Naponsko pojačanje
Ulazna otpornost
Izlazna otpornost

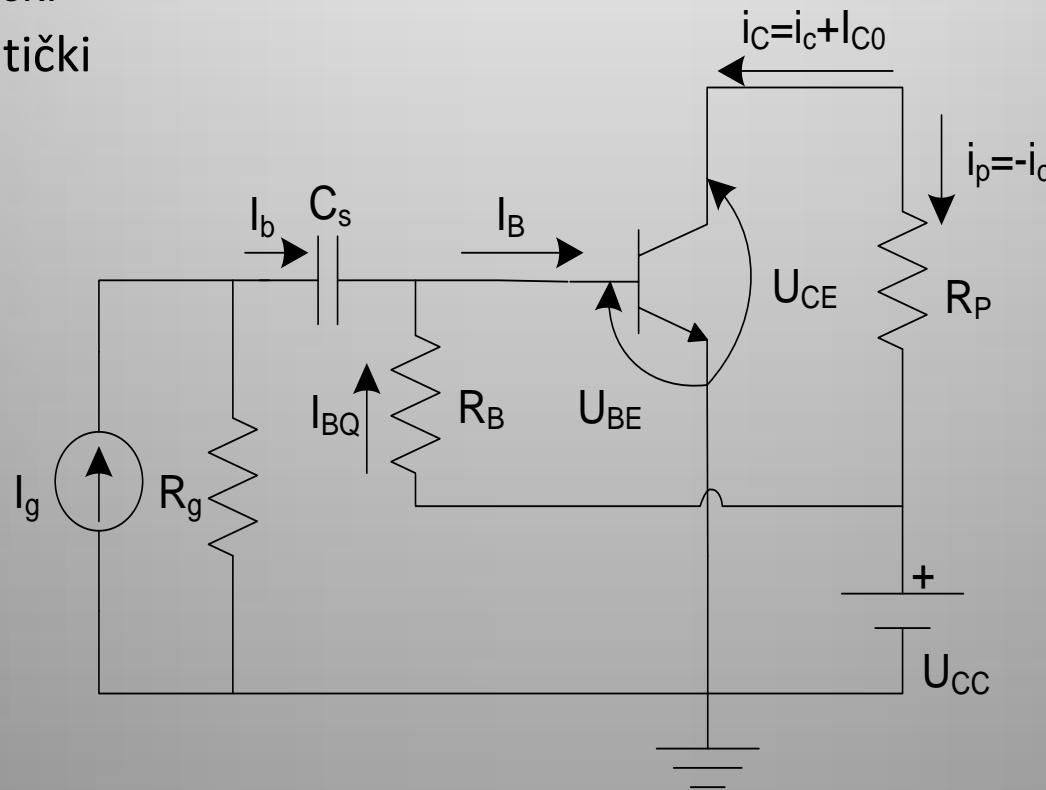- Analiza pojačavača u spoju sa zajedničkim emiterom, pod pretpostavkom da se radi o pojačavanju signala relativno niskih frekvencija i male amplitude može se sprovesti:
 - Grafički
 - Analitički



Osnovni skloovi pojačavača sa bipolarnim tranzistorom
Dinamička svojstva pojačivača u spoju sa zajedničkim emiterom

Analiza pojačavača u spoju sa ZE

Hibridni parametri bipolarnog tranzistora
Strujno pojačanje
Naponsko pojačanje
Ulagana otpornost
Izlazna otpornost


- Ulagano kolo TZE moguće je opisati ulaznim karakteristikama koje daju zavisnost trenutne vrednosti napona između baze i emitera u_{BE} od struje i_B i napona između kolektora i emitera u_{CE} :

$$u_{BE} = f(i_B, u_{CE})$$

- Slično tome za izlazno kolo može se pisati sledeće:

$$i_C = f(i_B, u_{CE})$$

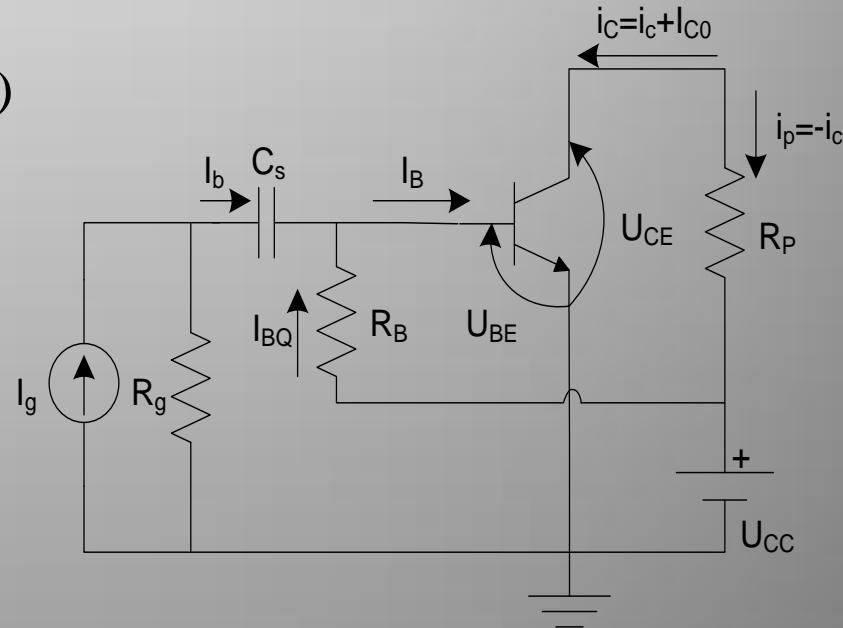- Dakle, promenu napona u_{BE} i struje i_C moguće je izazvati promenama struje i_B i napona u_{CE} .



Osnovni skloovi pojačavača sa bipolarnim tranzistorom
Dinamička svojstva pojačivača u spoju sa zajedničkim emiterom

Analiza pojačavača u spoju sa ZE

Hibridni parametri bipolarnog tranzistora
Strujno pojačanje
Naponsko pojačanje
Ulazna otpornost
Izlazna otpornost

- Iz predhodne dve relacije slede totalni diferencijali:

$$du_{BE} = \frac{\partial u_{BE}}{\partial i_B} di_B + \frac{\partial u_{BE}}{\partial u_{CE}} du_{CE}$$

$$di_C = \frac{\partial i_C}{\partial i_B} di_B + \frac{\partial i_C}{\partial u_{CE}} du_{CE}$$

koje je moguće aproksimirati konačnim ali dovoljno malim prirastima:

$$\Delta u_{BE}, \Delta i_B, \Delta u_{CE}, \Delta i_C$$

Tako da se mali ali konačni prirasti trenutnih totalnih vrednosti veličina u_{BE} , i_B , u_{CE} , i_C mogu tretirati kao trenutne vrednosti malih naizmeničnih veličina, te važi:

$$du_{BE} \approx \Delta u_{BE} \approx u_{be} \quad di_B \approx \Delta i_B \approx i_b$$

$$du_{CE} \approx \Delta u_{CE} \approx u_{ce} \quad di_C \approx \Delta i_C \approx i_c$$

- Iz predhodnih relacija slede izrazi za trenutne vrednosti naizmeničnih veličina tranzistora u spoju sa zajedničkim emiterom:

$$u_{be} = \frac{\partial u_{BE}}{\partial i_B} i_b + \frac{\partial u_{BE}}{\partial u_{CE}} u_{ce}$$

$$i_c = \frac{\partial i_C}{\partial i_B} i_b + \frac{\partial i_C}{\partial u_{CE}} u_{ce}$$

- to su jednačine tranzistora u spoju sa ZE posmatranog kao četvoropol u režimu malih naizmeničnih signala.
- Iz njih sledi da su zavisne promenjive u_{be} i i_c linearne funkcije nezavisnih promenjivih i_b i u_{ce} pri čemu su parcijalne derivacije faktori proporcionalnosti koji se nazivaju **hibridnim ili h-parametrima**.

- Hibridne parametre je moguće definisati na sledeći način:

$$h_{11e} = \frac{\partial u_{BE}}{\partial i_B} = \frac{u_{be}}{i_b} \Big|_{u_{ce}=0}$$

Ulazni otpor uz kratko spojeni izlaz h_{ie}

$$h_{12e} = \frac{\partial u_{BE}}{\partial u_{CE}} = \frac{u_{be}}{u_{ce}} \Big|_{i_b=0}$$

Faktor naponskog povratnog delovanja uz otvoreni ulaz h_{re}

$$h_{21e} = \frac{\partial i_C}{\partial i_B} = \frac{i_c}{i_b} \Big|_{u_{ce}=0}$$

Faktor strujnog pojačanja uz kratko spojeni izlaz h_{fe}

$$h_{22e} = \frac{\partial i_C}{\partial u_{CE}} = \frac{i_c}{u_{ce}} \Big|_{i_b=0}$$


Izlazna odvodnost uz otvoreni ulaz h_{oe}

Osnovni skloovi pojačavača sa bipolarnim tranzistorom

Dinamička svojstva pojačivača u spoju sa zajedničkim emiterom

Analiza pojačavača u spoju sa ZE
Hibridni parametri bipolarnog tranzistora
Strujno pojačanje
Naponsko pojačanje
Ulagana otpornost
Izlazna otpornost

- Hibridni parametri nisu konstantne veličine za jedan tranzistor, već zavise od: **položaja radne tačke, temperature i frekvencije**
- Na slici je prikazana zavisnost faktora strujnog pojačanja h_{21} od struje kolektora u statičkoj radnoj taki za jedan Si NPN tranzistor u području niskih frekvencija.
- Vidljivo je da pri porastu struje I_{CQ} , uz konstantnu temperaturu tranzistora, h_{21} sa porastom struje raste, dosije maksimum, a zatim opada.
- Kod konstantnog iznosa struje I_{CQ} faktor strujnog pojačanja h_{21} raste sa porastom temperature.

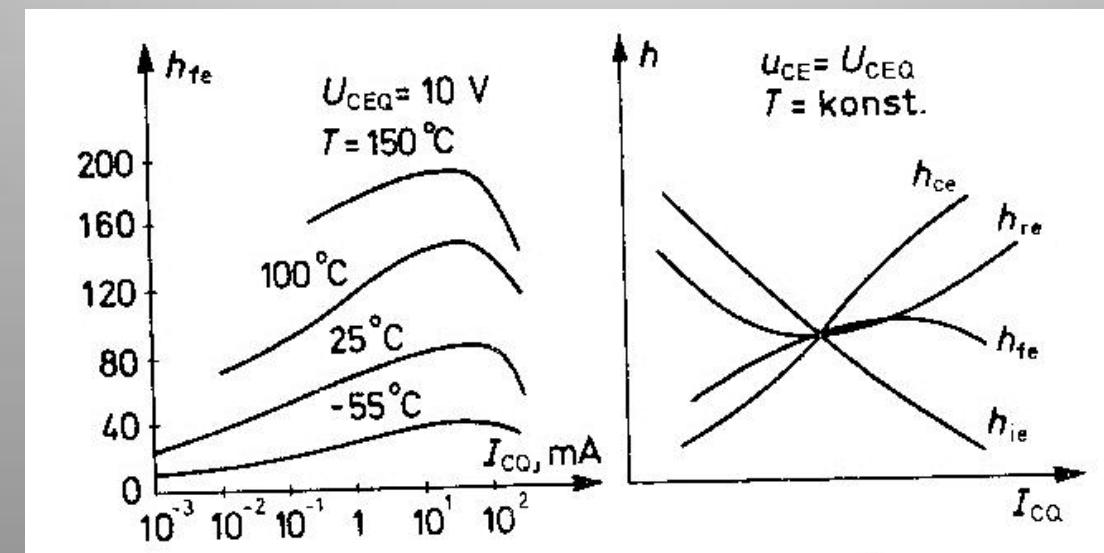

Osnovni skloovi pojačavača sa bipolarnim tranzistorom
Dinamička svojstva pojačivača u spoju sa zajedničkim emiterom

Analiza pojačavača u spoju sa ZE
Hibridni parametri bipolarnog tranzistora
Strujno pojačanje
Naponsko pojačanje
Ulazna otpornost
Izlazna otpornost

- Tipične vrednosti h-parametara Si tranzistora u spoju sa ZE pri sobnoj temperaturi su:

$$h_{11} = 0.5 - 1.5 \text{ k}\Omega$$

$$h_{21} = 50 - 300$$




$$h_{12} = 10^{-4}$$

$$h_{22} = 10^{-5} - 10^{-4} \text{ S}$$

Osnovni skloovi pojačavača sa bipolarnim tranzistorom


Dinamička svojstva pojačivača u spoju sa zajedničkim emiterom

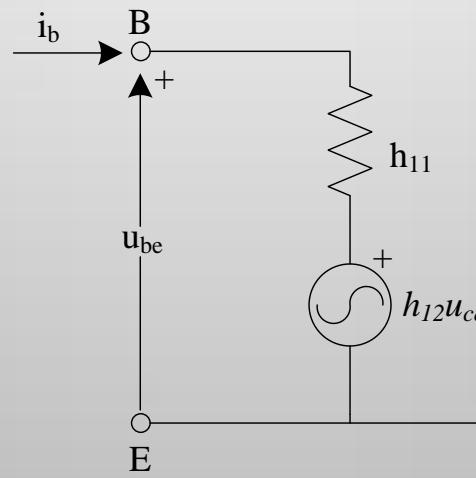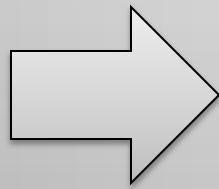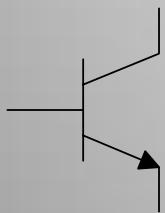Analiza pojačavača u spoju sa ZE
Hibridni parametri bipolarnog tranzistora
Strujno pojačanje
Naponsko pojačanje
Ulazna otpornost
Izlazna otpornost



$$u_{be} = h_{11}i_b + h_{12}u_{ce}$$

$$i_c = h_{21}i_b + h_{22}u_{ce}$$



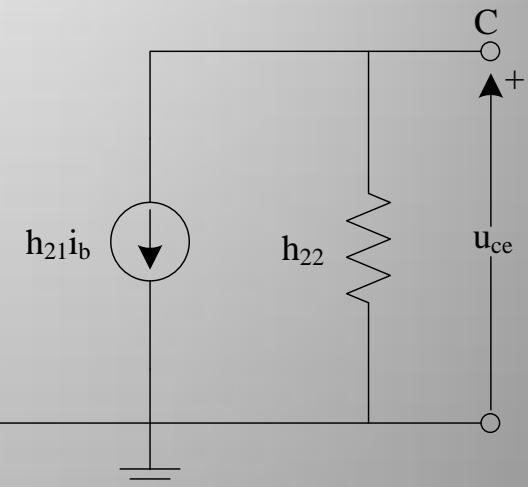


Osnovni skloovi pojačavača sa bipolarnim tranzistorom

Dinamička svojstva pojačivača u spoju sa zajedničkim emiterom

Analiza pojačavača u spoju sa ZE

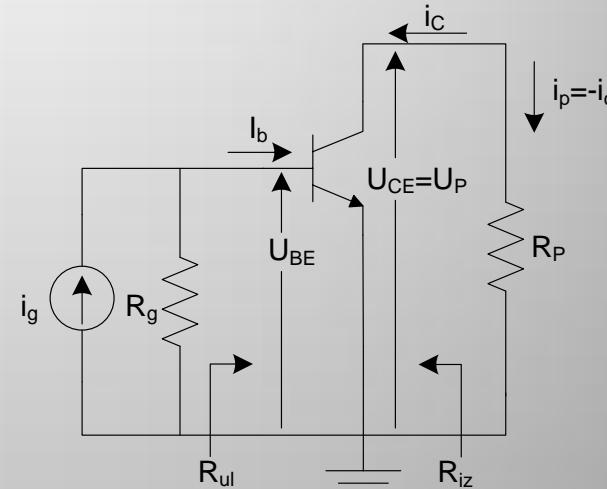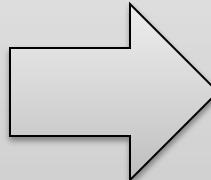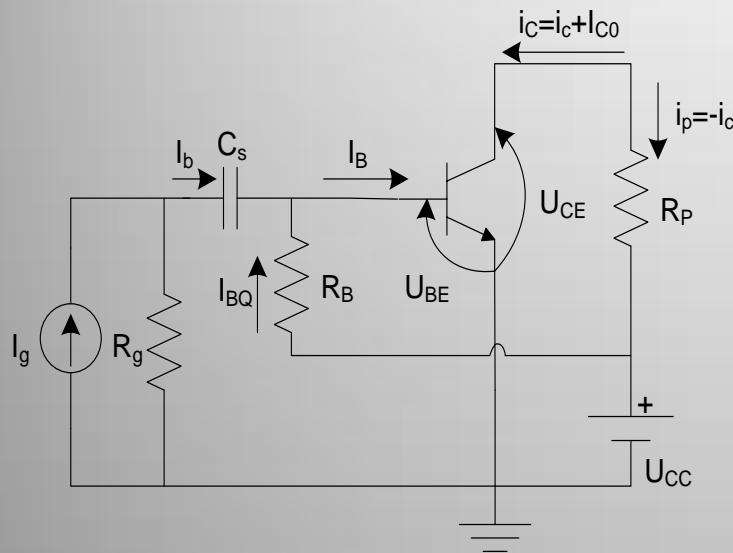Hibridni parametri bipolarnog tranzistora
Strujno pojačanje
Naponsko pojačanje
Ulazna otpornost
Izlazna otpornost




- Važi princip superpozicije te možemo odvojeno razmatrati statička i dinamička svojstva kola, tj. možemo nacrtati ekvivalentno kolo za mali niskofrekventni naizmenični signal
- Izvor elektromotorne sile U_{CC} se kratko spoji
- Predpostavimo da C_S ima dovoljno veliki kapacitet pa se može zameniti kratkim spojem na frekvenciji signala
- R_B se izostavlja jer važi $R_B \gg R_{ulT}$ jer je naizmenična struja koja teče kroz njega zanemarljivo mala
- Trenutne vrednosti struja i napona menjamo sa njihovim efektivnim vrednostima

Osnovni skloovi pojačavača sa bipolarnim tranzistorom

Dinamička svojstva pojačivača u spoju sa zajedničkim emiterom

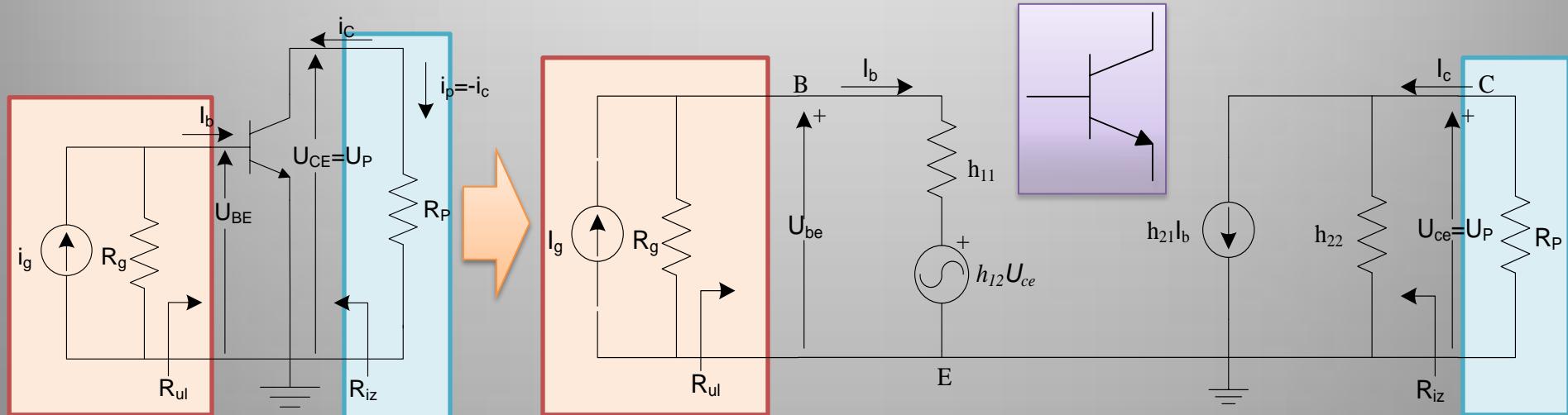
Analiza pojačavača u spoju sa ZE
 Hibridni parametri bipolarnog tranzistora
 Strujno pojačanje
 Naponsko pojačanje
 Ulazna otpornost
 Izlazna otpornost



Osnovni skloovi pojačavača sa bipolarnim tranzistorom

Dinamička svojstva pojačivača u spoju sa zajedničkim emiterom

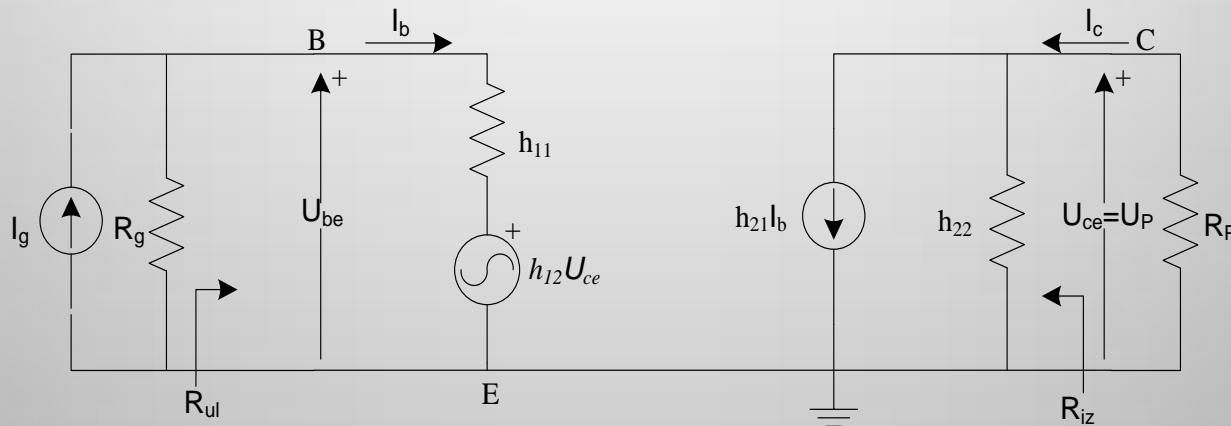Analiza pojačavača u spoju sa ZE
 Hibridni parametri bipolarnog tranzistora
Strujno pojačanje
 Naponsko pojačanje
 Ulazna otpornost
 Izlazna otpornost



$$I_c = h_{21}I_b + h_{22}U_{ce}$$

$$U_{ce} = U_p = -I_c R_p$$

$$I_c = h_{21}I_b + h_{22}(-I_c R_p)$$


$$I_c(1 + h_{22}R_p) = h_{21}I_b$$

$$A_I = \frac{I_p}{I_b} = -\frac{I_c}{I_b} = -\frac{h_{21}}{1 + h_{22}R_p}$$

Osnovni skloovi pojačavača sa bipolarnim tranzistorom

Dinamička svojstva pojačivača u spoju sa zajedničkim emiterom

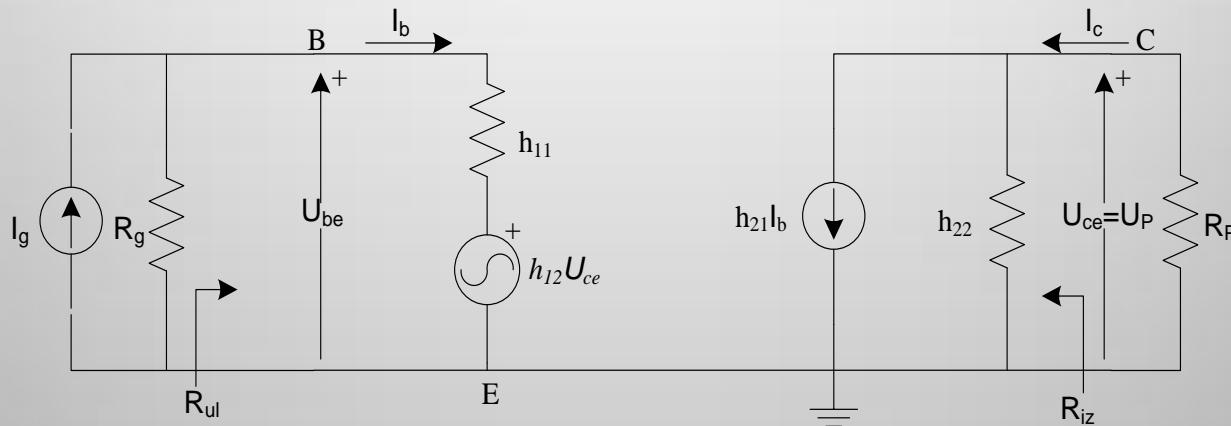Analiza pojačavača u spoju sa ZE
 Hibridni parametri bipolarnog tranzistora
 Strujno pojačanje
 Naponsko pojačanje
Ulazna otpornost
 Izlazna otpornost




$$U_{be} = I_b h_{11} + h_{12} U_{ce} = I_b h_{11} + h_{12} (-I_c R_p) = I_b (h_{11} + h_{12} A_I R_p)$$

$$R_{ul} = \frac{U_{be}}{I_b} = h_{11} + h_{12} A_I R_p = h_{11} - \frac{h_{12} h_{21}}{h_{22} + \frac{1}{R_p}}$$

Osnovni skloovi pojačavača sa bipolarnim tranzistorom

Dinamička svojstva pojačivača u spoju sa zajedničkim emiterom

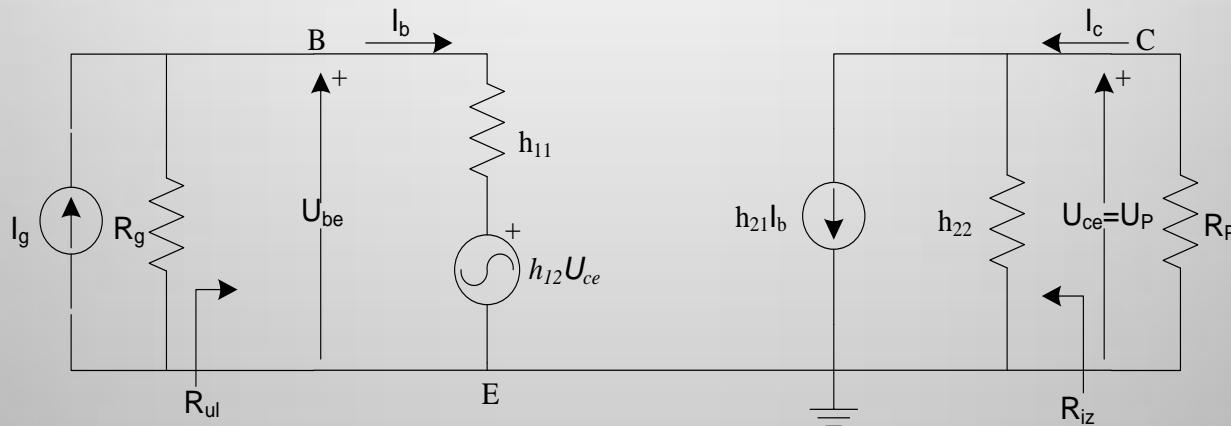Analiza pojačavača u spoju sa ZE
 Hibridni parametri bipolarnog tranzistora
 Strujno pojačanje
Naponsko pojačanje
 Ulazna otpornost
 Izlazna otpornost





$$A_v = \frac{U_p}{U_{be}} = -\frac{I_c R_p}{I_b R_{ul}} = A_I \frac{R_p}{R_{ul}}$$

$$A_v = -\frac{h_{21}}{h_{11} \left(h_{22} + \frac{1}{R_p} \right) - h_{12} h_{21}}$$

Osnovni skloovi pojačavača sa bipolarnim tranzistorom

Dinamička svojstva pojačivača u spoju sa zajedničkim emiterom

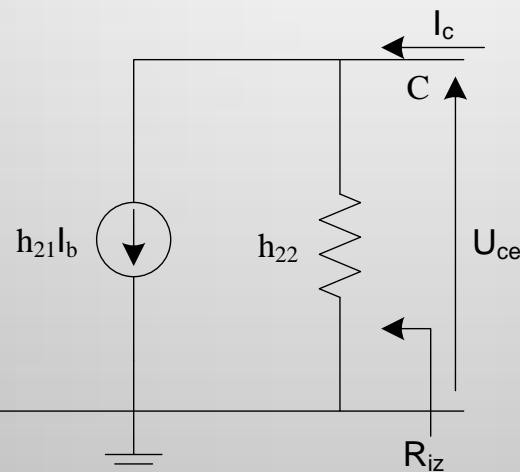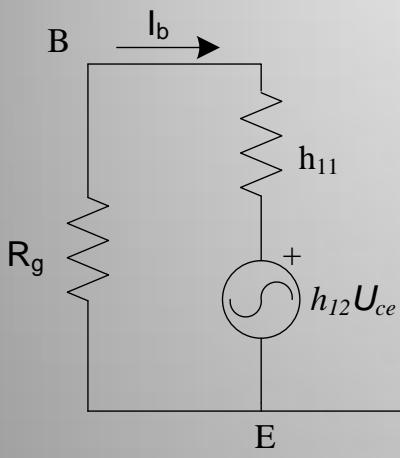
Analiza pojačavača u spoju sa ZE
 Hibridni parametri bipolarnog tranzistora
 Strujno pojačanje
 Naponsko pojačanje
 Ulazna otpornost
 Izlazna otpornost



- Treba odkačiti potrošač na izlazu
- Na izlaz odvesti napon U_{ce} iz spoljnog generatora
- Izlazni otpor predstavlja odnos napona U_{ce} i struje I_c koju vanjski generator šalje u izlazno kolo pojačavača

Iz izlaznog kola pojačavača

$$I_c = h_{21}I_b + h_{22}U_{ce}$$

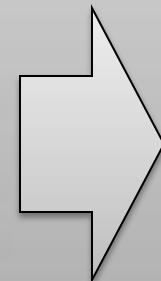

$$R_{iz} = \frac{U_{ce}}{I_c} = -\frac{1}{h_{22} - \frac{h_{12}h_{21}}{R_G + h_{11}}}$$

Iz ulaznog kola pojačavača

$$I_b(R_G + h_{11}) + h_{12}U_{ce} = 0$$

Uslov: $R_B \gg R_G$ ako to nije ispunjeno onda se otpor R_G mora zameniti paralelnom vezom ova dva otpora

Osnovni skloovi pojačavača sa bipolarnim tranzistorom
Dinamička svojstva pojačivača u spoju sa zajedničkim emiterom

Analiza pojačavača u spoju sa ZE
Hibridni parametri bipolarnog tranzistora
Strujno pojačanje
Naponsko pojačanje
Ulazna otpornost
Izlazna otpornost

1. Za signale relativno niskih frekvencija strujno pojačanje je, uz realni potrošač, negativan broj veći od jedinice, osim kod vrlo visokih vrednosti otpora potrošača. Ako je ispunjen uslov da je $h_{22}R_p < 0.1$, tada je strujno pojačanje $A_I \approx -h_{21}$, dakle nezavisno od otpornosti potrošača.
2. Naponsko pojačanje je, uz realni potrošač, negativan broj veći od jedinice, osim kod sasvim niskih vrednosti otpora priključenog potrošača. Sa porastom otpora potrošača raste i naponsko pojačanje
3. Ulazni otpor ima vrednost h_{11} kod niskih iznosa otpora potrošača R_p . Sa porastom otpora potrošača ulazni otpor opada.
4. Izlazni otpor pojačavača u spoju sa ZE opada sa porastom unutrašnjeg otpora generatora na ulazu pojačala.